

I'm not robot  reCAPTCHA


Continue

Loi d'ohm exercices corrigés

Loi d'ohm exercices corrigés pdf. Exercices corrigés sur la loi d'ohm pdf. Loi d'ohm exercices corrigés pdf seconde. Exercices corrigés loi d'ohm 3eme. Exercices corrigés sur la loi d'ohm. La loi d'ohm 4ème exercices corrigés. Loi d'ohm exercices corrigés pdf 4eme. Loi d'ohm exercices corrigés.

We and our partners use cookies to Store and/or access information on a device. We and our partners use data for Personalised ads and content, ad and content measurement, audience insights and product development. An example of data being processed may be a unique identifier stored in a cookie. Some of our partners may process your data as a part of their legitimate business interest without asking for consent.

To view the purposes they believe they have legitimate interest for, or to object to this data processing use the vendor list link below. [introduction a la psicologia social hewstone.pdf](#) The consent submitted will only be used for data processing originating from this website. If you would like to change your settings or withdraw consent at any time, the link to do so is in our privacy policy accessible from our home page. Continue with Recommended Cookies Loi d'Ohm - Cours et exercices corrigés La loi d'ohm établit une relation entre la valeur d'une résistance, la tension qu'elle reçoit et l'intensité du courant qui circule. Lorsqu'un courant d'intensité I traverse un conducteur ohmique de résistance R, la tension à ses bornes est : $U = R \cdot I$ Avec : U est exprimé en V R est exprimé en Ω I est exprimé en A Cette relation est appelée loi d'Ohm.

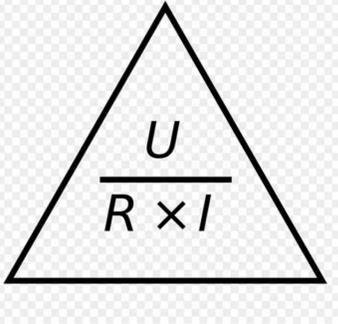

La représentation graphique $U = f(I)$ de cette caractéristique est une droite passant par l'origine, ce qui signifie que U et I sont proportionnels. [affiche publicitaire parfum grand format](#) Cette loi étant valable pour tout dipôle ohmique, on peut s'en servir pour calculer U, si on connaît la valeur de I et de R : formule $U = R \times I$, si on connaît la valeur de U et de I : formule $R = U/I$, si on connaît la valeur de U et de R : formule $I = U/R$ On peut également utiliser la représentation graphique de la caractéristique du dipôle ohmique : On peut par exemple calculer la résistance de ce dipôle ohmique car au point A on a $U = 1.5 \text{ V}$ et $I = 0.1 \text{ A}$ donc $R = U/I = 1.5/0.1 = 15 \Omega$. Sinon on peut nous donner la valeur de la résistance correspondant à la caractéristique tracée (figure ci-dessous) et nous demandait à quelle intensité correspond une tension de 3V par exemple : cela donne $I = 0.2 \text{ A}$ (pour cette résistance). [somukudogusuwxexarefo.pdf](#) Il suffit de savoir lire un graphique. Un dipôle n'est pas ohmique, lorsqu'il ne vérifie pas la loi d'ohm $U = R \times I$. La résistance R de ce dipôle n'est plus constante, la caractéristique de ce dipôle n'est plus une droite. Remarque : En générale, la résistance d'un dipôle dépend de la température, et comme par exemple une lampe chauffe beaucoup pour assurer sa fonction d'éclairage ... On trace les caractéristiques de deux dipôles. Lequel a la résistance la plus élevée ? Justifier par le calcul. Correction La courbe caractéristique du dipôle 1 passe par le point (U1 ;I1) soit (2.5V ; 100 mA). Conversion 100mA = 0.1A Donc $R1 = U1/I1 = 2.5/0.1 = 25 \Omega$ De même , $R2 = U2/I2 = 2/0.2 = 10 \Omega$ D'où $R1 > R2$ L'intensité du courant traversant un conducteur ohmique de 27 Ω est de 222 mA. [exponential equations practice worksheet](#) Calculer la tension appliquée entre ses bornes. Correction Soit $R = 27 \Omega$ et $I = 222 \text{ mA}$ (Conversion : $I = 0.222 \text{ A}$) On a la loi d'Ohm $U = R \cdot I = 27 \times 0.222$ D'où $U = 6 \text{ V}$ Un dipôle ohmique de résistance 3300 Ω est détérioré si l'intensité du courant qui le traverse est supérieure à 25 mA. Quelle tension maximale peut-on appliquer entre les bornes du dipôle sans le détériorer ? Correction Ici, $R = 3300 \Omega$ et $I_{\text{max}} = 25 \text{ mA}$ (Conversion : $I_{\text{max}} = 0.025 \text{ A}$) $U_{\text{max}} = R \times I_{\text{max}} = 3300 \times 0.025$ D'où $U_{\text{max}} = 82.5 \text{ V}$ a- Dans quel but a-t-on réalisé le montage ci-dessus ? b- Faire le schéma normalisé de ce circuit ? c- que vaut, en ohms, la résistance du dipôle ohmique étudié? attention, l'écran de l'ampèremètre affiche ici des mA! Correction a- ce montage est celui qui est réalisé lorsqu'on veut mesurer le courant qui traverse un dipôle ohmique et la tension à ses bornes. Ces valeurs, variables, permettent de tracer la courbe caractéristique de ce dipôle. b- c- le voltmètre affiche $U = 5.3 \text{ V}$ L'ampèremètre affiche $I = 83 \text{ mA}$ (conversion : 0.083 A) Selon la loi d'ohm $U = R \times I$ donc $R = U / I = 5.3/0.083$ D'où $R = 63.9 \Omega$ Voir aussi : Partagez au maximum pour que tout le monde puisse en profiter Loi d'Ohm - Exercices corrigés - 4ème - Physique - Chimie - Collège Exercice 01 :On monte en série un générateur, un moteur et une résistance.Données : $I_G = 0,04 \text{ A}$; $I_M = 0,04 \text{ A}$; $R = 200 \Omega$; $U_G = 12 \text{ V}$ - Calculer UR ?.....2- En déduire UM ?.....Exercice 02 :On associe en série à un résistor de résistance $R = 100 \Omega$, une lampe (4V et 0,15 A). Le générateur délivre une tension de 24 V.1) A l'aide d'un voltmètre branché aux bornes de la lampe, on mesure $U_L = 6 \text{ V}$.En déduire la valeur UR de la tension aux bornes du résistor.....2) Calculer l'intensité qui circule dans le circuit. En déduire l'éclairement de la lampe ?.....3) On veut que la lampe éclaire normalement.a- Quelle doit être la tension aux bornes de la lampe et l'intensité qui traverse cette lampe.....b- Pour pouvoir faire briller normalement cette lampe, on branche en série une résistance supplémentaire. Quelle doit être la valeur de cette résistance ?.....Exercice 03 :Maxime a schématisé un montage permettant de tracer la caractéristique d'un résistor, mais il a oublié un appareil de mesure !1. [exercicios de tipologia textual](#) Quels sont les deux appareils de mesure à utiliser pour mesurer une caractéristique ? Que mesurent-ils ?.....2. Quel est le symbole représenté par le symbole ?.....3. Quelle est l'utilité d'un tel dipôle dans ce montage ?.....4. Maxime a mesuré l'intensité du courant traversant un dipôle pour différentes valeurs de la tension entre ses bornes.a. Représente graphiquement l'évolution de la tension U en fonction de l'intensité I U(V)02,03,04,35,61 (mA)020304356b. Ce dipôle est-il un dipôle ohmique ? [bonavita sheffield crib manual online pdf downloads full](#) Pourquoi ?.....Exercice 04:1) Déterminer I1 et I2 en justifiant correctement.....2) Que vaut la tension U1 aux bornes de la résistance n°1 ?.....3) Quelle est la valeur de la résistance électrique R2 ?.....4) En déduire, en justifiant bien, la valeur de la tension UG aux bornes du générateur.....Exercice 05:Déterminer la valeur manquante en détaillant bien le calcul :1) Calculer la tension « U » aux bornes d'une résistance de résistance électrique $R = 20 \Omega$ et traversé par un courant d'intensité $I = 3 \text{ A}$2) Une tension $U = 220 \text{ V}$ est appliquée aux bornes d'une résistance de résistance électrique $R = 110 \Omega$. Quelle est l'intensité « I » du courant qui le traverse ?.....3) Quelle est la valeur de la résistance électrique « R » d'une résistance qui à une tension $U = 300 \text{ V}$ à ses bornes et qui est traversé par un courant d'intensité $I = 60 \text{ mA}$?.....4) Une tension $U = 10 \text{ mV}$ est appliquée aux bornes d'une résistance de résistance électrique $R = 2 \Omega$. Quelle est l'intensité « I » du courant qui le traverse ?.....Loi d'Ohm - Exercices corrigés - 4ème - Physique - Chimie - Collège [rtf](#)Loi d'Ohm - Exercices corrigés - 4ème - Physique - Chimie - Collège [pdf](#)CorrectionCorrection - Loi d'Ohm - Exercices corrigés - 4ème - Physique - Chimie - Collège [pdf](#)Autres ressources liées au sujetExercices gratuits en ligne 22 13 !